




دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده‌ی مهندسی و علوم کامپیوتر

طراحی مدارهای دیجیتال با VHDL

طراحی UART با استاندارد T0

 شرح پروژه: ساختار کلی UART با استاندارد T0 بصورت شکل زیر است.



بخش ارسال (P2S): این بخش داده موازی را از طریق خط `data_in` که یک خط ۸ بیتی است، دریافت می‌کند و آن را روی خط `tx` بصورت سریال ارسال می‌کند. روند کار به این صورت است که در تمام مدتی که `start` فعال نشده است، خروجی `tx` برابر '1' است. هر گاه پایه `start` برابر '1' شود، عمل تبدیل داده‌ی موازی به سریال آغاز می‌شود. در ابتدا یک بیت '0' روی خط `tx` قرار داده می‌شود و به مدت `baud` کلاک روی خط می‌ماند. سپس طی ۸ `baud`، ۸ بیت `data_in` از بیت صفر تا بیت ۷ روی خروجی قرار می‌گیرد و در ۸ `baud` نهم یک بیت `parity` فرد از ۸ بیت داده تولید و روی خط ارسال می‌گردد. اگر در ۸ `baud` یازدهم روی خط `rx` صفر دریافت شد، یعنی گیرنده داده‌ی ارسالی را به درستی دریافت نکرده است و فرستنده باید آن را دوباره ارسال نماید. در غیر این صورت ارسال تمام است.

بخش دریافت (S2P): این بخش داده سریال روی خط rx را دریافت کرده و پس از موازی سازی آن را روی خط data_out قرار می-دهد. در حالت عادی خط rx در حالت عادی برابر '1' است. هرگاه روی این خط یک صفر دیده شود، به معنای شروع یک داده سریال است و پس از آن طی baud، ۸ بیت داده سریال از خط rx خوانده شده و روی خط data_out قرار داده می‌شود. در baud نهم، parity دریافت می‌گردد. در baud یازدهم خود گیرنده، مقدار parity ۸ بیت دریافتی را محاسبه می‌کند. در baud یازدهم اگر parity دریافت شده با parity محاسبه شده متفاوت باشد، روی خط tx را صفر می‌کند. در غیر اینصورت خط data_ready برابر '1' می‌شود که اتمام دریافتی یک بایت داده را از روی خط سریال نشان می‌دهد.